

Architecture des ordinateurs - TD 3 : Afficher les 8 Sept-Segments


Concevez, développez et testez (en TP) un composant qui permet d'afficher 8 valeurs différentes sur les 8 Sept-Segments.

Le principe est d'afficher de manière cyclique chacune des valeurs en sélectionnant chaque 7-Segments pendant une période suffisamment rapide pour duper l'oeil.

Une horloge à 1 kHz permet d'avoir un affichage correct.

Trois versions sont à développer :

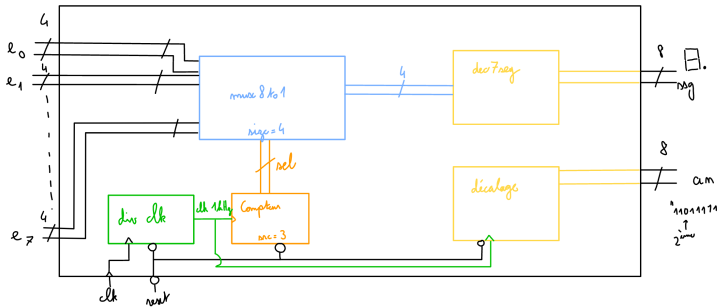1. une vue structurelle (que des sous-composants reliés les uns aux autres)



```
begin

    DivClk : diviseurClk
        generic map (facteur => 100000) -- pas sûr de celle là pour le coup
        port map (clk => clk, reset => reset, nclk => iclk);

    Cpt : compteur
        generic map (size => 3)
        port map (clk, reset, c);

    Mux : mux8_to_1
        generic map(size => 4)
        port map (hex0, hex1, hex2, hex3, hex4, hex5, hex6, hex7, sel, selVal);

    Deco : dec7seg
        port map (selVal, ssg);

    Deca : decalage
        port map(clk, reset, an);

end structural;
```

2. une vue comportementale avec un process qui va permettre de compter,

```
entity All_sept_segments is
    port (
        clk, reset: in std_logic;
        e0, e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7: in std_logic_vector(3 downto 0);
        ssg, an: out std_logic_vector(7 downto 0);
    )
end All_sept_segments;

architecture structural of All_sept_segments is
    -- Rappel des composants

    component diviseurClk
        generic (facteur : natural);
        port (
            clk,reset : in std_logic;
            nclk : out std_logic
        );
    end component;

    component dec7seg
        port (
            v : in std_logic_vector(3 downto 0);
            seg : out std_logic_vector(7 downto 0)
        );
    end component;

    component compteur
        generic (size : natural := 4);
        port (
            clk : in std_logic;
            reset : in std_logic;
            cpt : out std_logic_vector(size=1 downto 0)
        );
    end component;

    component mux8_to_1
        generic (size: natural := 4) ;
        port ( e0 , e1 , e2 , e3 ,
            e4 , e5 , e6 , e7 : in std_logic_vector(size=1 downto 0);
            sel : in std_logic_vector(2 downto 0);
            s : out std_logic_vector (size=1 downto 0)
        );
    end component;

    component decalage
        port (
            clk : in std_logic;
            reset : in std_logic;
            v : out std_logic_vector(7 downto 0)
        );
    end component;

    -- Signaux internes
    signal iclk : std_logic;
    signal selVal : std_logic_vector(3 downto 0);

    architecture behavioral of All_sept_segments is
        -- Signaux
        signal clk1kHz : std_logic;
        signal s : std_logic_vector(3 downto 0);
        signal cpt : natural;

        begin

            dclk : diviseurClk
                generic map (100000)
                port map (clk, reset, clk1kHz);

            process (clk1kHz, reset)
                -- Variables
                -- Constantes
                begin
                    if reset = '0' then
                        -- RESET : on reset les compteurs, on réinitialise l'écran
                        ssg <= (others => '0');
                        an <= (others => '1');
                        cpt <= 0;
                    elsif (rising_edge(clk1kHz)) then
                        cpt <= (cpt + 1) mod 8;
                        -- ne marche que parce que 8 est une puissance de 2 !
                        case cpt is
                            when 0 =>
                                s <= e0;
                                -- an <= "11111110";
                            when 1 =>
                                s <= e1;
                                -- an <= "11111101";
                            when 2 =>
                                s <= e2;
                                -- an <= "11111011";
                            when 3 =>
                                s <= e3;
                                -- an <= "11110111";
                            when 4 =>
                                s <= e4;
                                -- an <= "11101111";
                            when 5 =>
                                s <= e5;
                                -- an <= "11011111";
                            when 6 =>
                                s <= e6;
                                -- an <= "10111111";
                            when 7 =>
                                s <= e7;
                                -- an <= "01111111";
                            when others => noop; -- ???
                        end case;

                        -- ou mieux, on fait après le switch case :
                        an <= (others => '1');
                        an(cpt) <= '0';
                    end if;
                end process;
            end behavioral;
```

```
architecture behavioral of All_sept_segments is
    -- Signaux
    signal clk1kHz : std_logic;
    signal s : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal cpt : natural;

    begin

        dclk : diviseurClk
            generic map (100000)
            port map (clk, reset, clk1kHz);

        process (clk1kHz, reset)
            -- Variables
            -- Constantes
            begin
                if reset = '0' then
                    -- RESET : on reset les compteurs, on réinitialise l'écran
                    ssg <= (others => '0');
                    an <= (others => '1');
                    cpt <= 0;
                elsif (rising_edge(clk1kHz)) then
                    cpt <= (cpt + 1) mod 8;
                    -- ne marche que parce que 8 est une puissance de 2 !
                    case cpt is
                        when 0 =>
                            s <= e0;
                            -- an <= "11111110";
                        when 1 =>
                            s <= e1;
                            -- an <= "11111101";
                        when 2 =>
                            s <= e2;
                            -- an <= "11111011";
                        when 3 =>
                            s <= e3;
                            -- an <= "11110111";
                        when 4 =>
                            s <= e4;
                            -- an <= "11101111";
                        when 5 =>
                            s <= e5;
                            -- an <= "11011111";
                        when 6 =>
                            s <= e6;
                            -- an <= "10111111";
                        when 7 =>
                            s <= e7;
                            -- an <= "01111111";
                        when others => noop; -- ???
                    end case;


                    -- ou mieux, on fait après le switch case :
                    an <= (others => '1');
                    an(cpt) <= '0';
                end if;
            end process;
        end behavioral;
```

```

end process;
end behavioral;

```

 3. une vue comportementale avec un process qui va implémenter un automate à états (fsm - finite state machine).



```

end case;
end if;
end process;
end finite_state_machine;

```

On dispose des composants en annexe. On peut en rajouter d'autres dont on précisera les interfaces.

2 Annexes

2.1 diviseur d'horloge

```

entity diviseurClk is
-- facteur : ratio entre la fréquence de l'horloge origine et celle
-- de l'horloge générée
-- ex : 100 MHz => 1Hz : 100 000 000
-- ex : 100 MHz => 1kHz : 100 000
generic (facteur : natural);
port (
    clk,reset : in stdlogic;
    nclk : out stdlogic
);
end diviseurClk;

```

2.2 Afficheur-7segments

```

entity dec7seg is
port (
    v : in std_logic_vector(3 downto 0);
    seg : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end dec7seg;

```

2.3 compteur

```

entity compteur is
generic (size : natural := 4);
port (
    clk : in std logic;
    reset : in std logic;
    cpt : out std logic vector(size=1 downto 0)
);
end compteur;

```

2.4 mux8_to_1

```

architecture finite_state_machine of All_sept_segments is
-- Types
type t_etat is (zero, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept);

-- Signaux
signal etat : t_etat;
signal clk1kHz : std_logic;
signal s : std_logic_vector(3 downto 0);

begin

dclk : diviseurClk
    generic map (100000)
    port map (clk, reset, clk1kHz);

process(clk1kHz, reset)
begin
    if(reset = '0') then
        etat <= zero;
        s <= (others => '0');
        an <= (others => '1');
    elsif (rising_edge(clk1kHz)) then
        case etat is
            when zero =>
                s <= e0;
                an <= "11111110";
                etat <= un;
            when un =>
                s <= e1;
                an <= "11111101";
                etat <= deux;
            when deux =>
                s <= e2;
                an <= "11111011";
                etat <= trois;
            when trois =>
                s <= e3;
                an <= "11110111";
                etat <= quatre;
            when quatre =>
                s <= e4;
                an <= "11101111";
                etat <= cinq;
            when cinq =>
                s <= e5;
                an <= "11011111";
                etat <= six;
            when six =>
                s <= e6;
                an <= "10111111";
                etat <= sept;
            when sept =>
                s <= e7;
                an <= "01111111";
                etat <= zero;
            when others => noop; -- ???
        end case;
    end if;
end process;
end finite_state_machine;

```

```

entity mux8_to_1 is
generic (size : natural := 4) ;
port ( e0 , e1 , e2 , e3 ,
        e4 , e5 , e6 , e7 : in std_logic_vector(size=1 downto 0);
        sel : in std_logic_vector(2 downto 0);
        s : out std_logic_vector (size=1 downto 0)
);
end mux8_to_1;

```

2.5 decalage

```

entity decalage is
-- v contient un seul '0' (utilisation : anode == segment allumé)
-- à chaque front montant de l'horloge,
-- la valeur de v est décalée cycliquement d'une position vers la gauche
-- "11101111" => "11011111"
-- "01111111" => "11111110"
port (
    clk : in std_logic;
    reset : in std_logic;
    v : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end decalage;

```